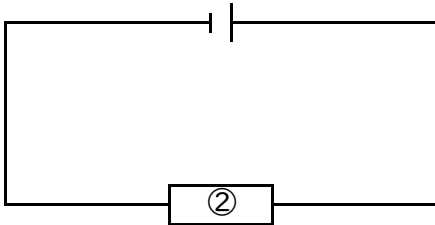



直列・並列回路の電流 ②

次の回路図に流れる電流は何Aまたは何mAか書き入れなさい。
図の □ は抵抗器とし、() は回路全体の電流を表している。


【1】 (①)

① 12 A ② 12 A


【2】 (③)

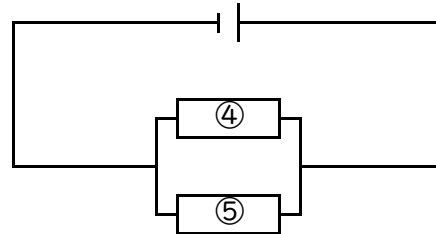③ 300 mA ④ 75 mA⑤ 225 mA


【3】 (⑥)

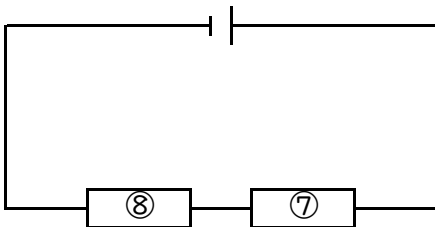⑥ 720 mA ⑦ 720 mA⑧ 720 mA


【4】 (⑨)

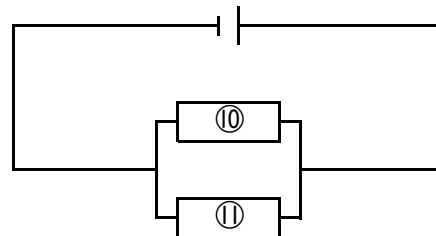⑨ 36 A ⑩ 9 A⑪ 27 A

【5】 (⑫)

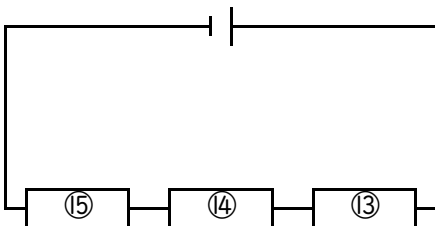⑫ 3.6 A ⑬ 3.6 A⑭ 3.6 A ⑮ 3.6 A

【6】 (⑯)

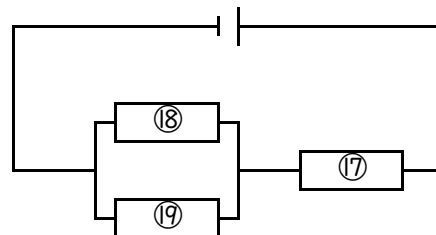⑯ 540 mA ⑰ 540 mA⑱ 180 mA ⑲ 360 mA