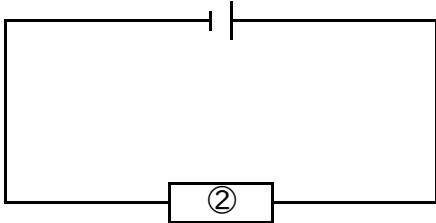



直列・並列回路の電流 ②

次の回路図に流れる電流は何Aまたは何mAか書き入れなさい。
図の □ は抵抗器とし、() は回路全体の電流を表している。


【1】 (①)

① _____ A ② 12 A

【2】 (③)

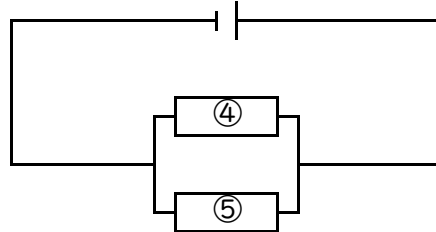
③ _____ mA ④ 75 mA⑤ 225 mA

【3】 (⑥)

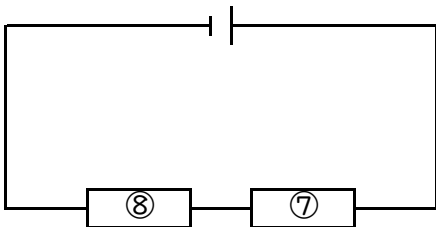
⑥ 720 mA ⑦ _____ mA

⑧ _____ mA

【4】 (⑨)

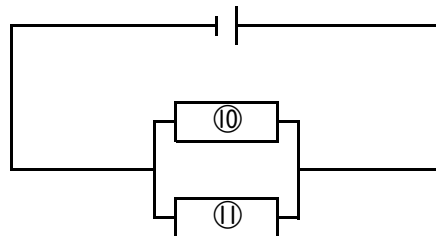
⑨ 36 A ⑩ _____ A⑪ 27 A

【5】 (⑫)

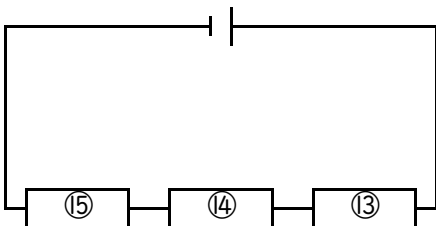⑫ _____ A ⑬ 3.6 A

⑭ _____ A ⑮ _____ A

【6】 (⑯)

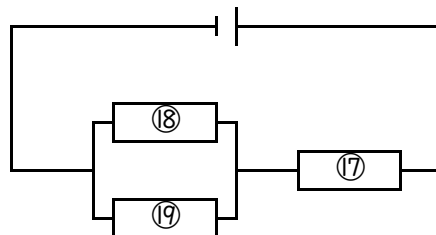⑯ _____ mA ⑰ 540 mA⑱ 180 mA ⑲ _____ mA