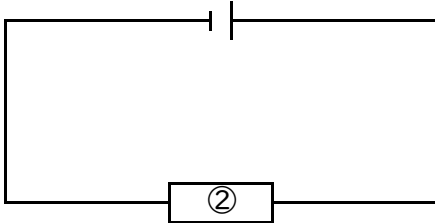


直列・並列回路の電流 ③


次の回路図に流れる電流は何Aまたは何mAか書き入れなさい。
図の □ は抵抗器とし、() は回路全体の電流を表している。

【1】 (①)



① 20 A ② A


【2】 (③)

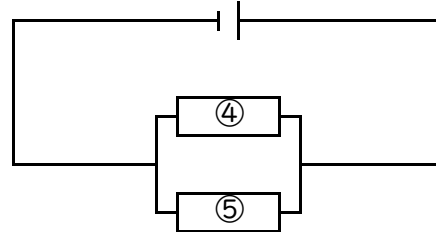

③ 500 mA ④ mA

⑤ 375 mA


【3】 (⑥)

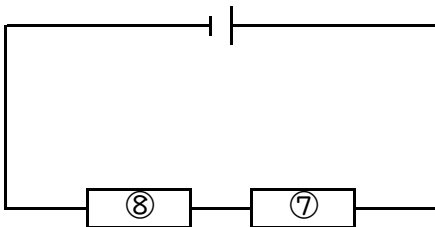

⑥ 2000 mA ⑦ mA

⑧ mA


【4】 (⑨)

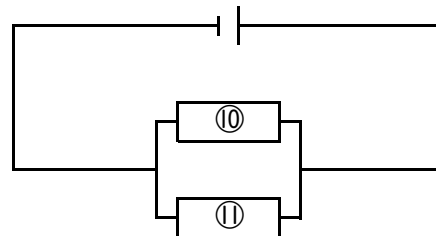

⑨ 60 A ⑩ 15 A

⑪ A


【5】 (⑫)

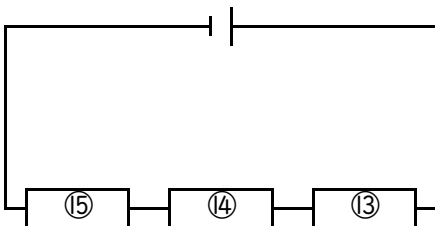

⑫ A ⑬ A

⑭ 6 A ⑮ A

【6】 (⑯)

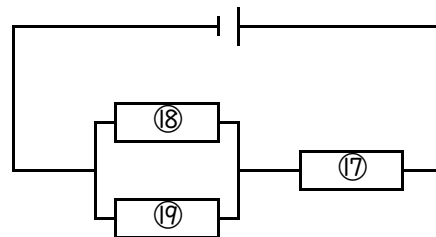

⑯ mA ⑰ 900 mA

⑱ mA ⑲ 600 mA

