


直列・並列回路の電流

①


モノマナビ研究所

次の回路図に流れる電流は何Aまたは何mAか書き入れなさい。
図の □ は抵抗器とし、() は回路全体の電流を表している。


【1】 (①)

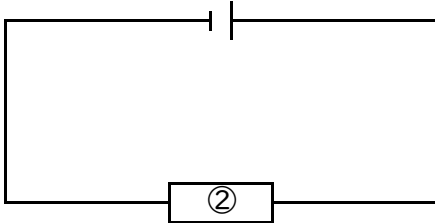① 8 A ② 8 A


【2】 (③)

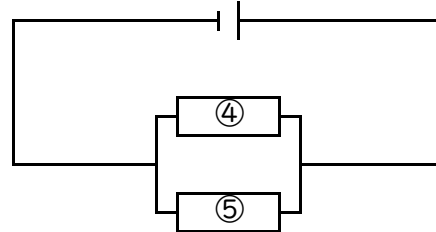③ 200 mA ④ 50 mA⑤ 150 mA


【3】 (⑥)

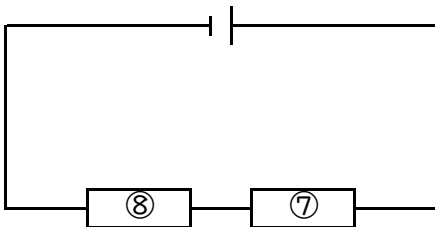⑥ 480 mA ⑦ 480 mA⑧ 480 mA


【4】 (⑨)

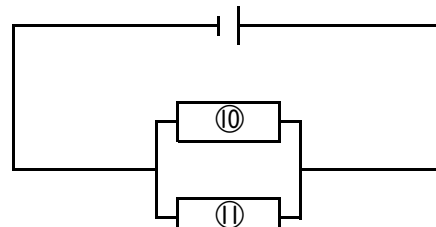⑨ 24 A ⑩ 6 A⑪ 18 A

【5】 (⑫)

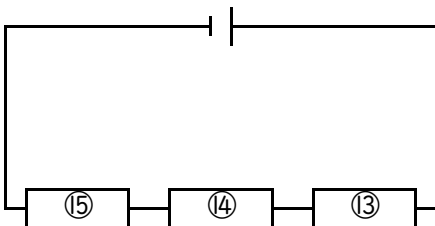⑫ 2.4 A ⑬ 2.4 A⑭ 2.4 A ⑮ 2.4 A


【6】 (⑯)

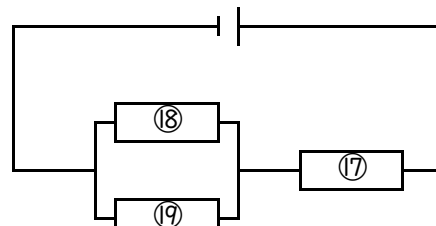⑯ 360 mA ⑰ 360 mA⑱ 120 mA ⑲ 240 mA


直列・並列回路の電流 ②

次の回路図に流れる電流は何Aまたは何mAか書き入れなさい。
図の □ は抵抗器とし、() は回路全体の電流を表している。


【1】 (①)

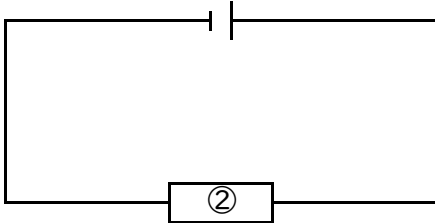① 12 A ② 12 A


【2】 (③)

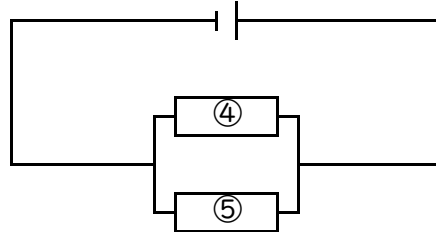③ 300 mA ④ 75 mA⑤ 225 mA


【3】 (⑥)

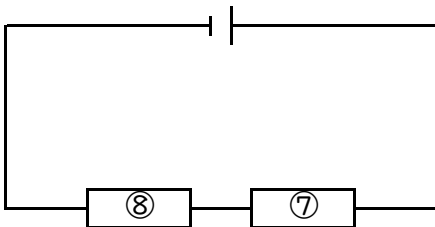⑥ 720 mA ⑦ 720 mA⑧ 720 mA


【4】 (⑨)

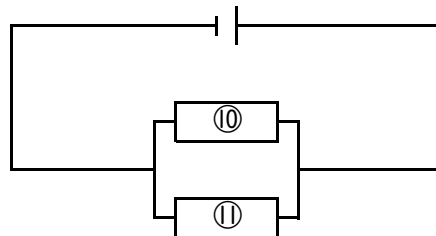⑨ 36 A ⑩ 9 A⑪ 27 A

【5】 (⑫)

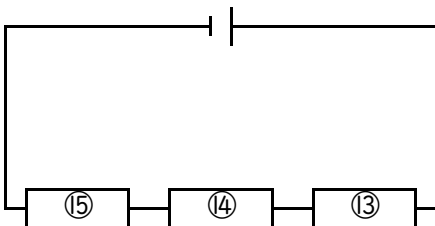⑫ 3.6 A ⑬ 3.6 A⑭ 3.6 A ⑮ 3.6 A


【6】 (⑯)

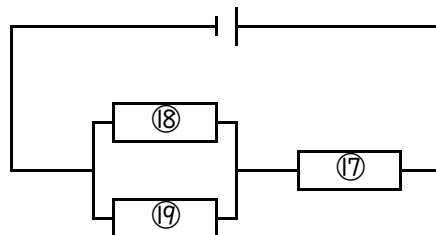⑯ 540 mA ⑰ 540 mA⑱ 180 mA ⑲ 360 mA

直列・並列回路の電流 ③


次の回路図に流れる電流は何Aまたは何mAか書き入れなさい。
図の □ は抵抗器とし、() は回路全体の電流を表している。

【1】 (①)

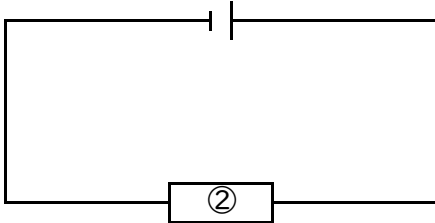

① 20 A ② 20 A


【2】 (③)

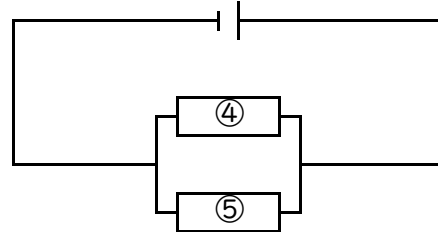

③ 500 mA ④ 125 mA

⑤ 375 mA


【3】 (⑥)

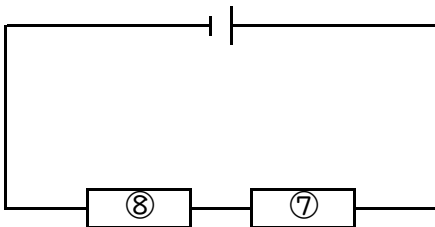

⑥ 2000 mA ⑦ 2000 mA

⑧ 2000 mA


【4】 (⑨)

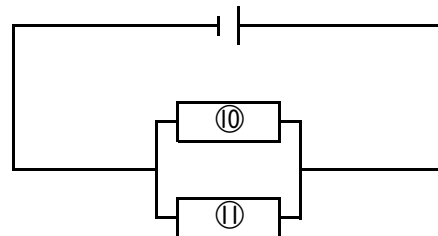

⑨ 60 A ⑩ 15 A

⑪ 45 A


【5】 (⑫)

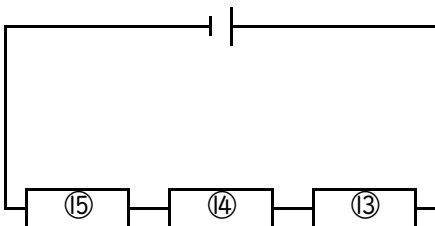

⑫ 6 A ⑬ 6 A

⑭ 6 A ⑮ 6 A

【6】 (⑯)

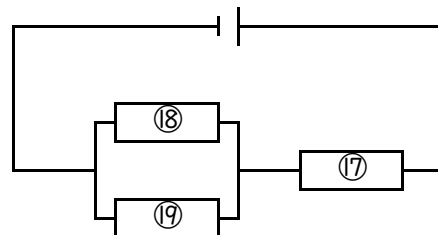

⑯ 900 mA ⑰ 900 mA

⑱ 300 mA ⑲ 600 mA

