

直列・並列回路の電圧 ①


月 日 得点

/100
10×10点


次の回路図の①～⑩にあてはまる電圧を空欄に書き入れなさい。

図の□は抵抗器とし、緑の()は全体の電圧を表している。


【1】 ① () v

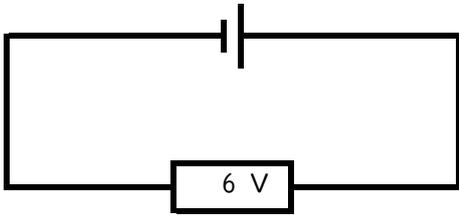

【2】 ② () v

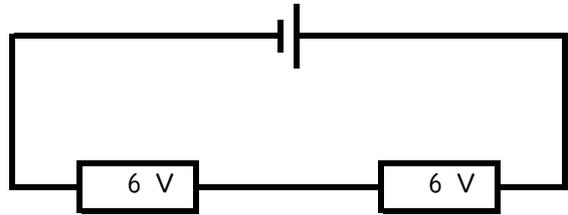


【3】 (20) v

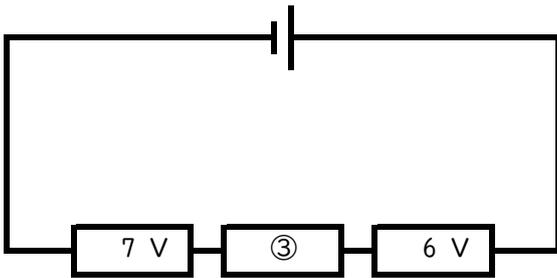


③ () v

【4】 ④ () v

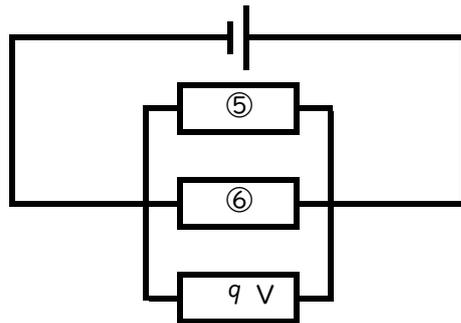


⑤ () v ⑥ () v

【5】 ⑦ () v

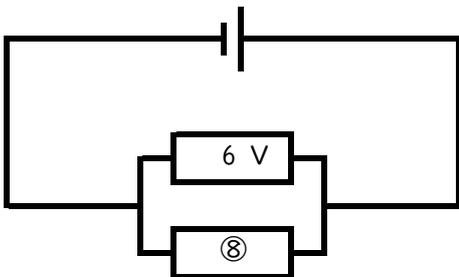

⑧ () v

【6】 難 (52) v

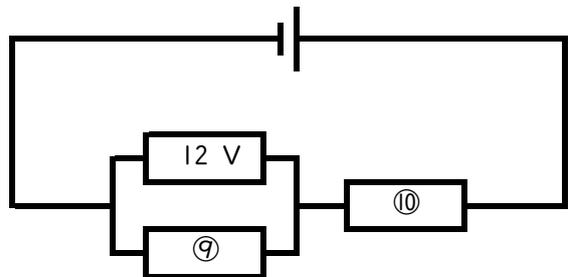

⑨ () v ⑩ () v

No. () 年 組 名前