

直列・並列回路の電圧 ②

月

日

得点


/100

10×10点


次の回路図の①～⑩にあてはまる電圧を空欄に書き入れなさい。

図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電圧を表している。


【1】 ① () V

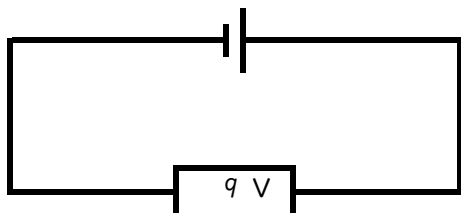

【2】 ② () V

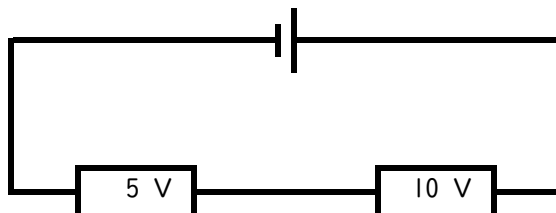


【3】 (40) V

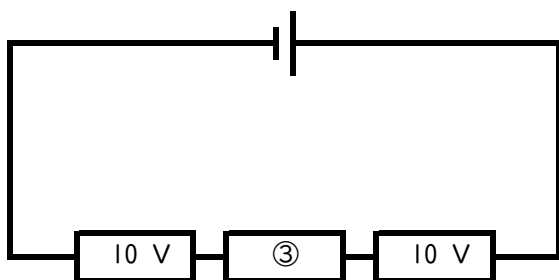


③ () V

【4】 ④ () V

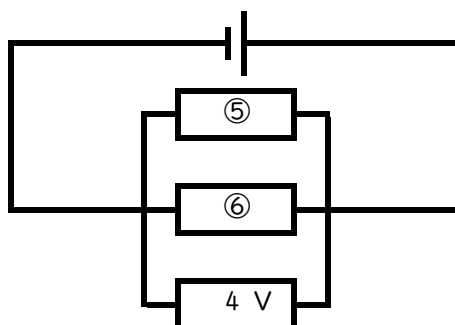


⑤ () V ⑥ () V

【5】 ⑦ () V

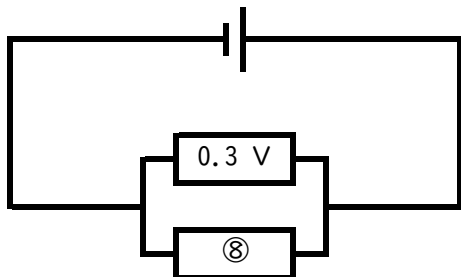

⑧ () V

【6】 難 (30) V

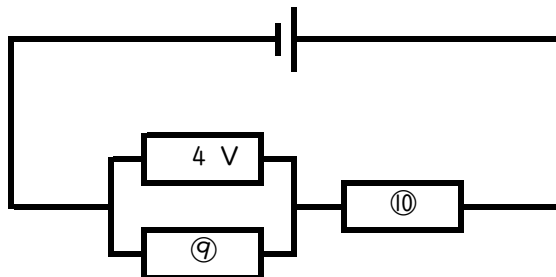

⑨ () V ⑩ () V

No. () 年 組 名前