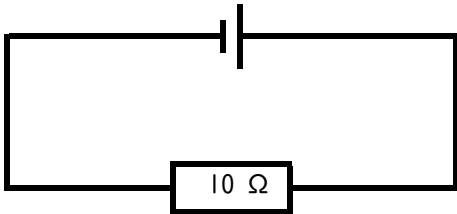



次の回路図の①～⑥にあてはまる抵抗を空欄に書き入れなさい。

図の□は抵抗器とし、緑の () は全体抵抗を表している。


【1】 ① () Ω




【2】 ② () Ω

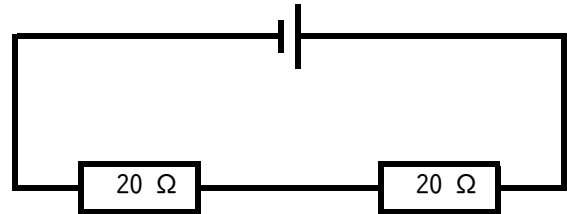

【3】 ③ () Ω

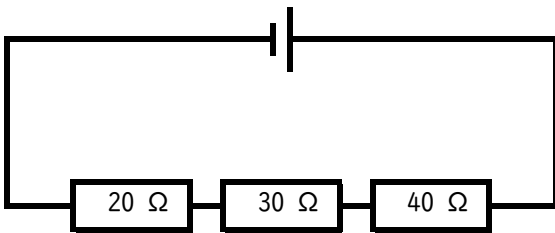


【4】 ④ () Ω

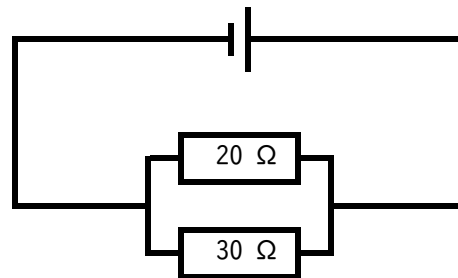

難

【5】 (20) Ω

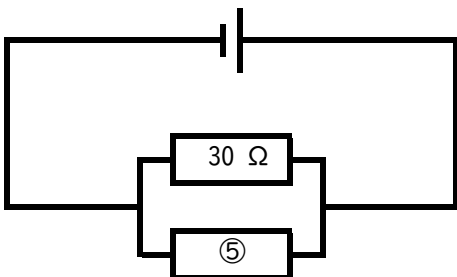

⑤ () Ω

難

【6】 ⑥ () Ω

