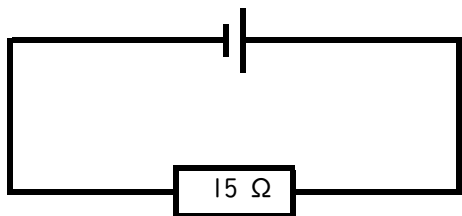



次の回路図の①～⑥にあてはまる抵抗を空欄に書き入れなさい。

図の□は抵抗器とし、緑の () は全体抵抗を表している。

【1】 ① () Ω




【2】 (60) Ω

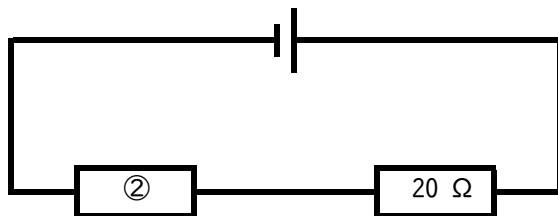


② () Ω

【3】 (45) Ω

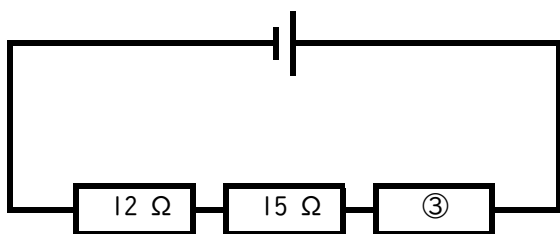


③ () Ω

【4】 ④ () Ω

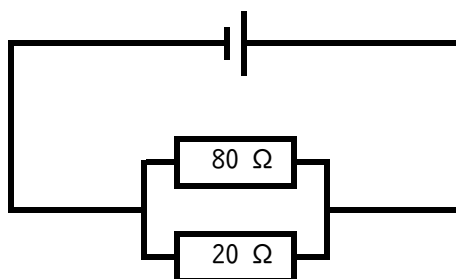

難

【5】 (3) Ω

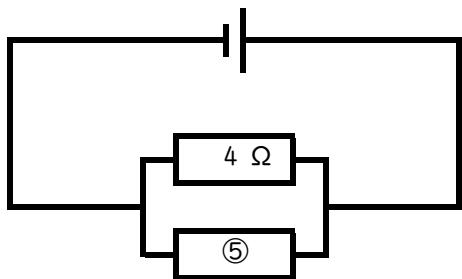

⑤ () Ω

難

【6】 ⑥ () Ω

