

直列・並列回路の抵抗 ③

月 日

得点


/60

6×10点


次の回路図の①～⑥にあてはまる抵抗を空欄に書き入れなさい。

図の□は抵抗器とし、緑の () は全体抵抗を表している。


【1】 ① () Ω

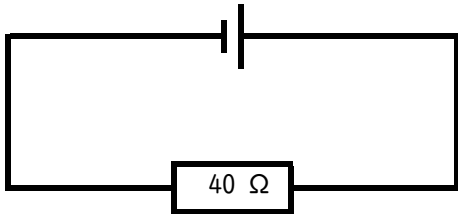


【2】 (50) Ω

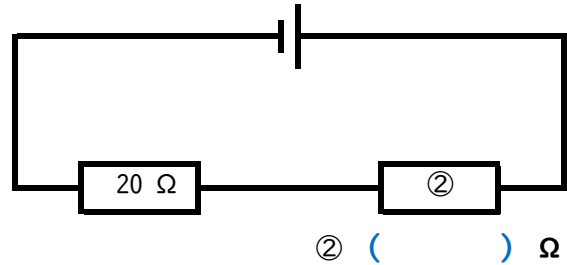

【3】 (35) Ω

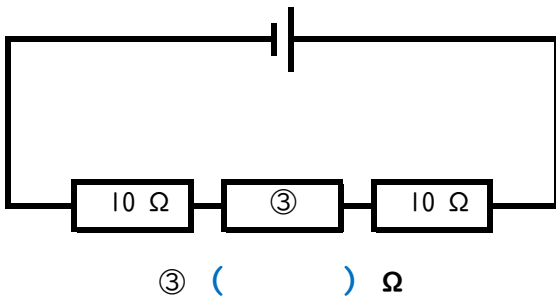


【4】 ④ () Ω

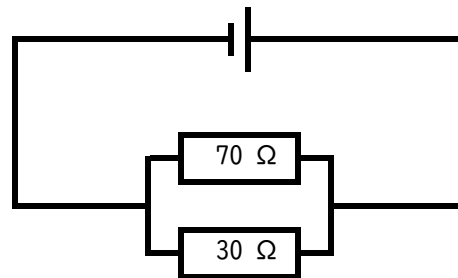


難

【5】 (36) Ω

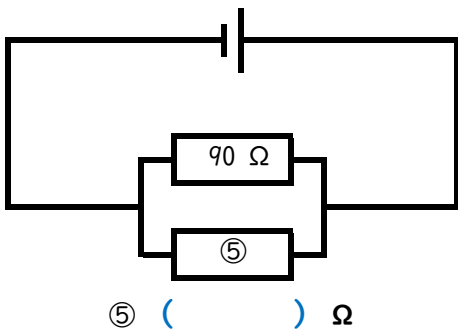

難

【6】 ⑥ () Ω

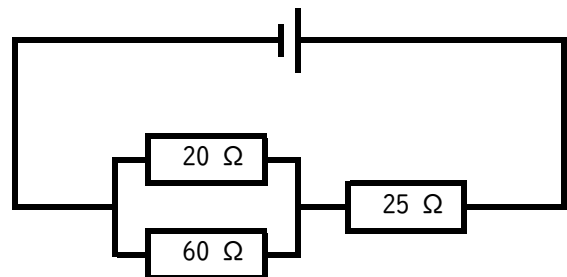

No. () 年 組 名前