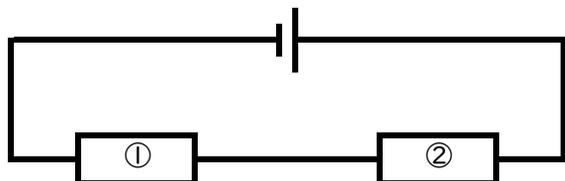


次の回路図の【1】【2】に電流を、【3】【4】に電圧を、【5】【6】に抵抗をそれぞれ書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の()はそれぞれ全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (400) mA




① () mA ② () mA

【2】 (350) mA

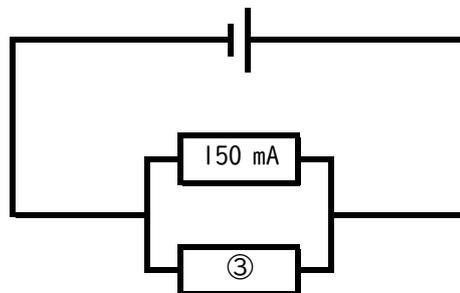


③ () mA


【3】 ④ () V

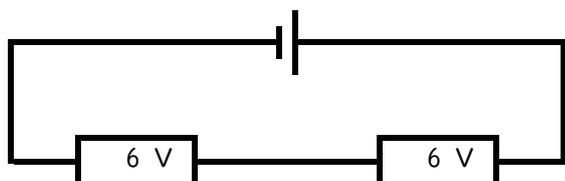

【4】 ⑤ () V

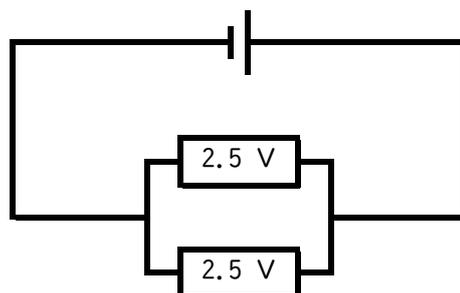

【5】 ⑥ () Ω

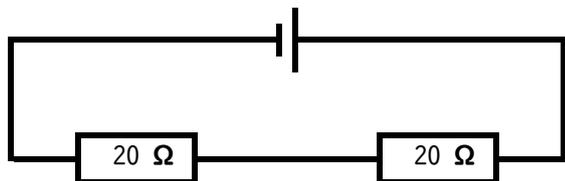

【6】 ⑦ () Ω

