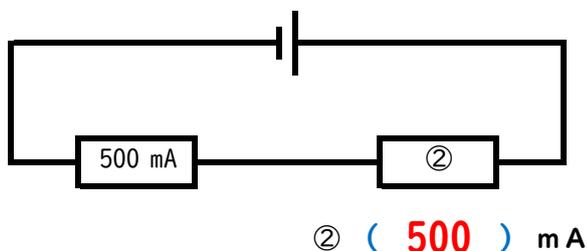



次の回路図の【1】【2】に電流を、【3】【4】に電圧を、【5】【6】に抵抗をそれぞれ書き入れなさい。

図の□は抵抗器とし、緑の( )はそれぞれ全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。


【1】 ① ( 500 ) mA




【2】 ③ ( 300 ) mA

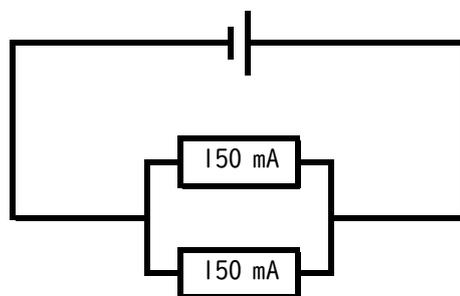


【3】 ( 20 ) V

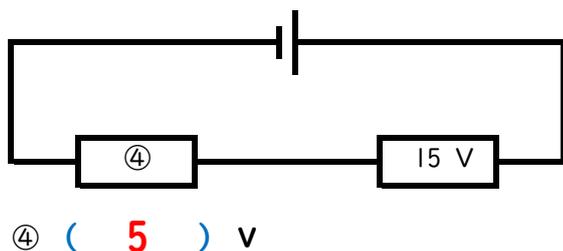

【4】 ( 0.8 ) V

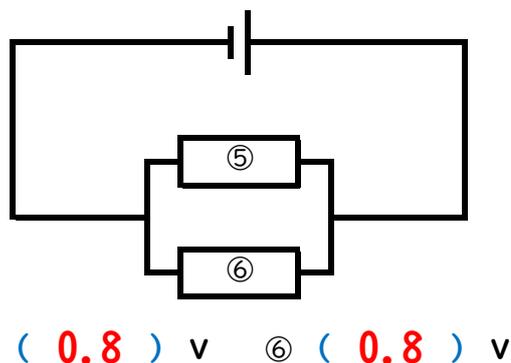

【5】 ( 50 ) Ω

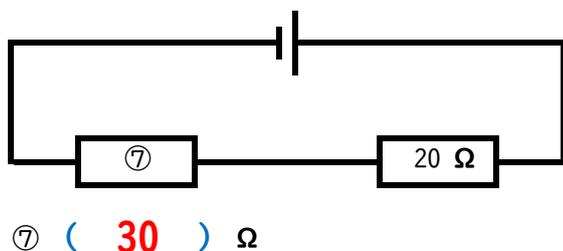

【6】 ⑧ ( 15 ) Ω

