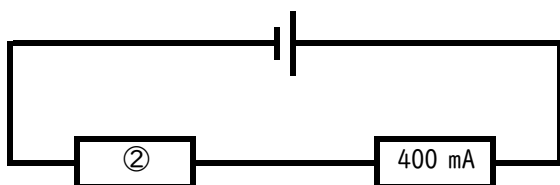


次の回路図の【1】【2】に電流を、【3】【4】に電圧を、【5】【6】に抵抗をそれぞれ書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の（ ）はそれぞれ全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 ① (400) mA




② (400) mA

【2】 (800) mA

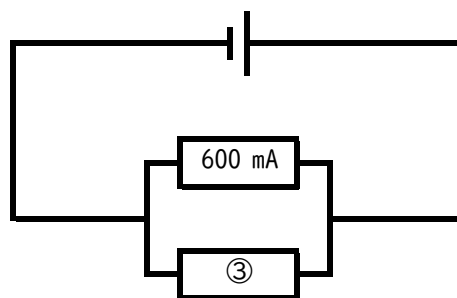


③ (200) mA

【3】 ④ (5.4) V

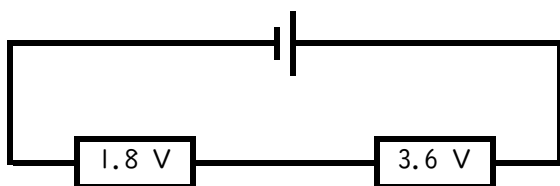


【4】 ⑤ (8) V

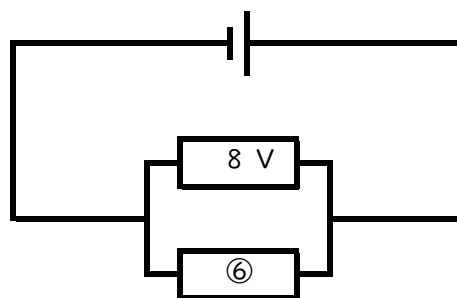

⑥ (8) V

【5】 (60) Ω

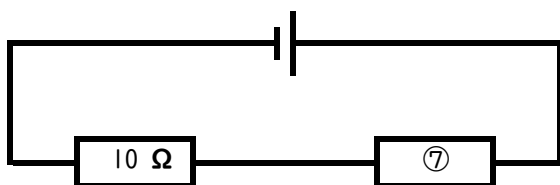

⑦ (50) Ω

【6】 ⑧ (24) Ω

