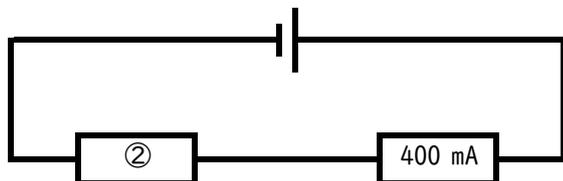


次の回路図の【1】【2】に電流を、【3】【4】に電圧を、【5】【6】に抵抗をそれぞれ書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の( )はそれぞれ全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 ① ( ) mA




② ( ) mA

【2】 ( 800 ) mA

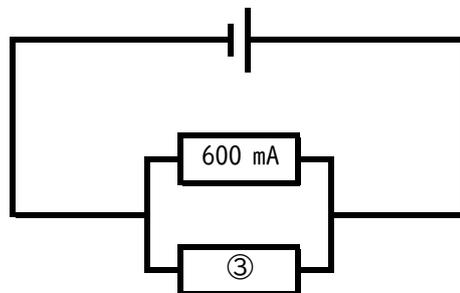


③ ( ) mA

【3】 ④ ( ) V

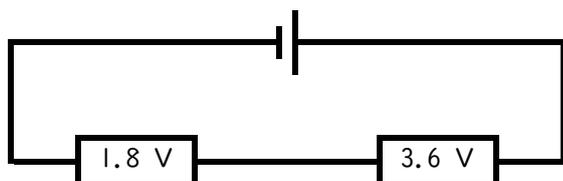


【4】 ⑤ ( ) V

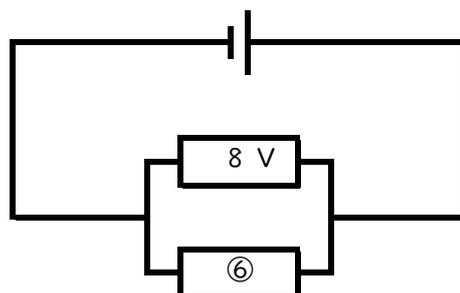

⑥ ( ) V

【5】 ( 60 ) Ω

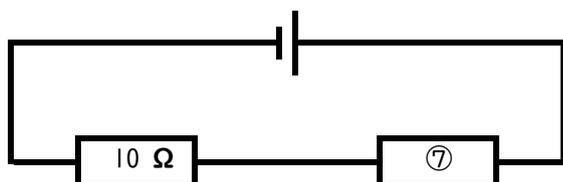

⑦ ( ) Ω

【6】 ⑧ ( ) Ω

