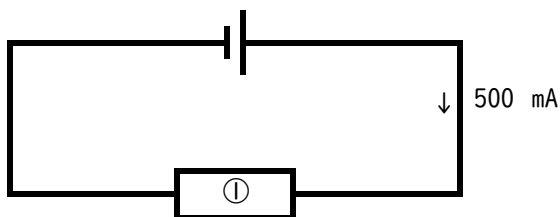


次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (6) V




① () Ω

【2】 (12) A

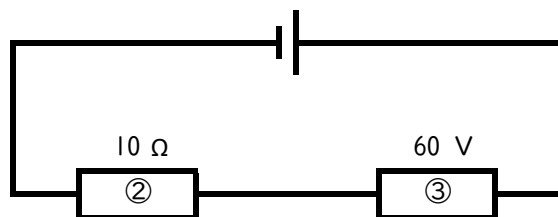


② () V ③ () Ω

【3】 (120) V

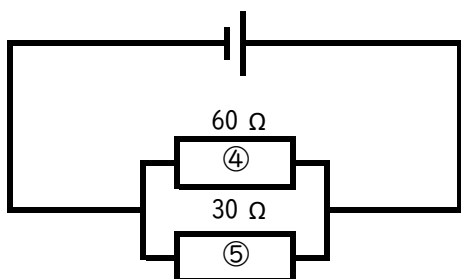


④ () A ⑤ () A

【4】 (500) mA

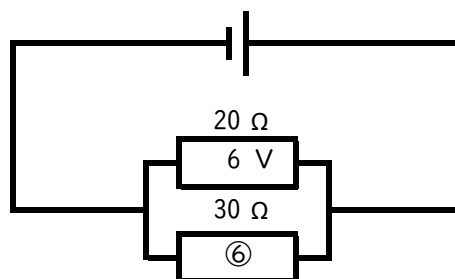


⑥ () mA

【5】 (50) Ω

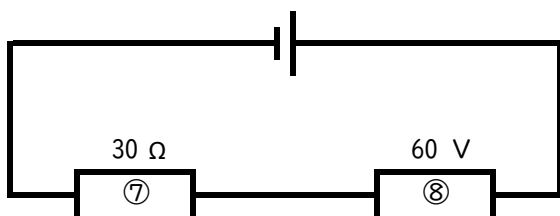

⑦ () V ⑧ () A

【6】 ⑨ () Ω

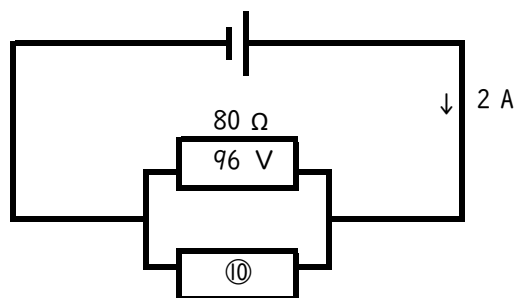


⑩ () Ω

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の（ ）は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (1.5) V

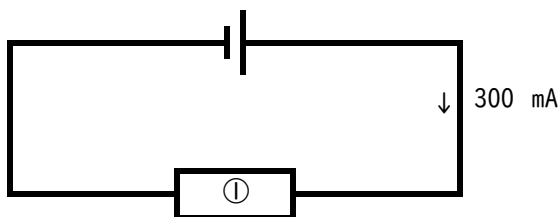


① () Ω

【2】 (8) A

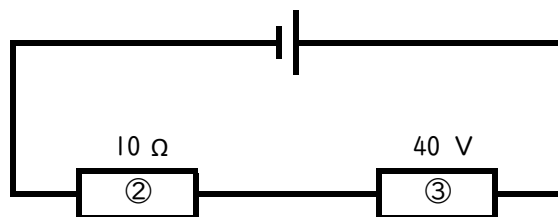


② () V ③ () Ω

【3】 (60) V

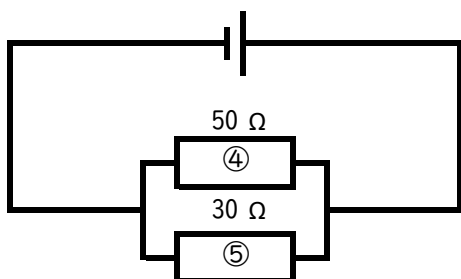


④ () A ⑤ () A

【4】 (1000) mA

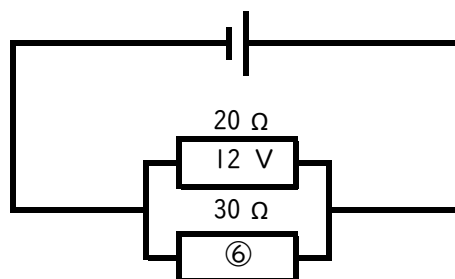


⑥ () mA

【5】 (45) Ω

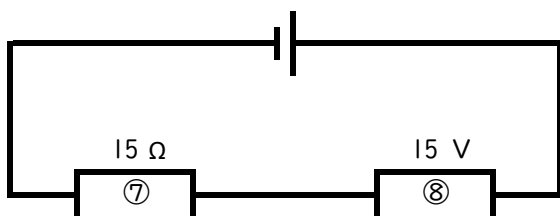

⑦ () V ⑧ () A

【6】 ⑨ () Ω

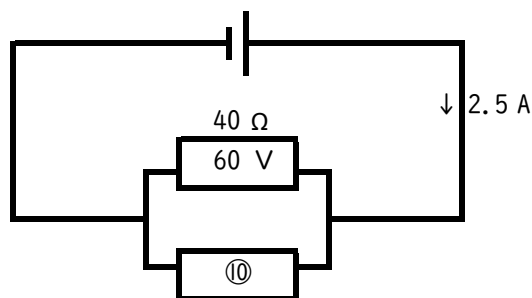


⑩ () Ω

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (6.4) V

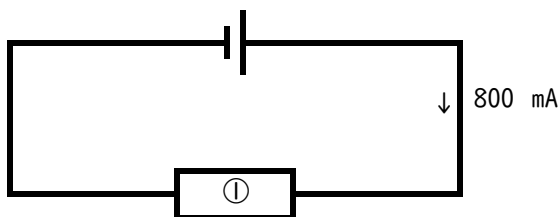


① () Ω

【2】 (4) A

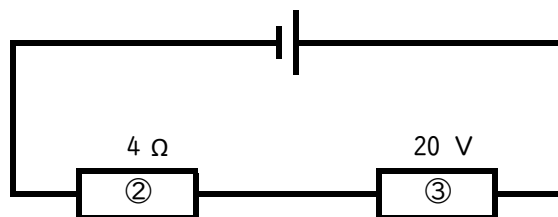


② () V ③ () Ω

【3】 (18) V

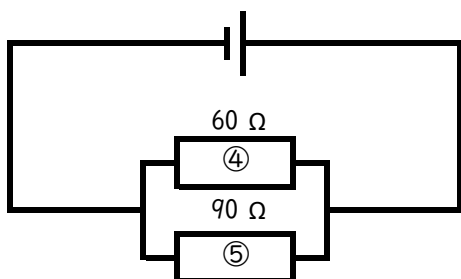


④ () A ⑤ () A

【4】 (200) mA

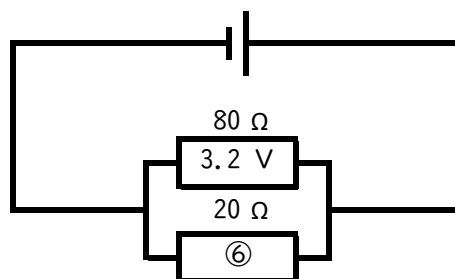


⑥ () mA

【5】 (60) Ω

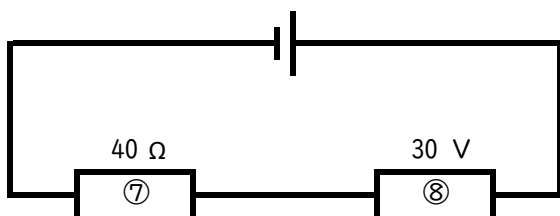

⑦ () V ⑧ () A

【6】 ⑨ () Ω

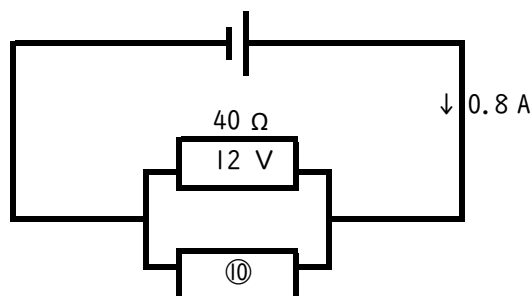


⑩ () Ω

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (5.4) V

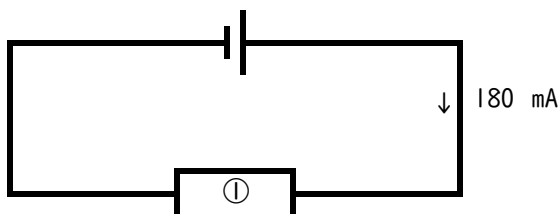


① () Ω

【2】 (1.4) A

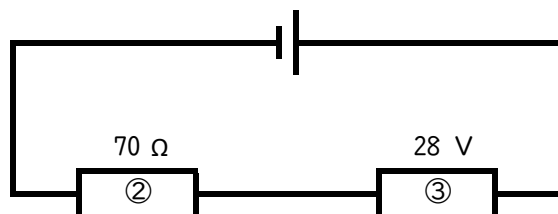


② () V ③ () Ω

【3】 (32) V

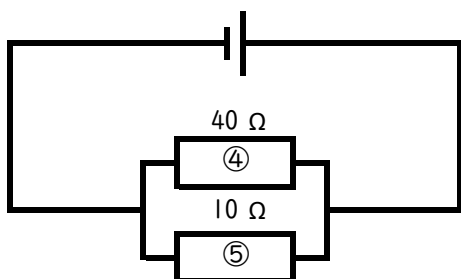


④ () A ⑤ () A

【4】 (480) mA

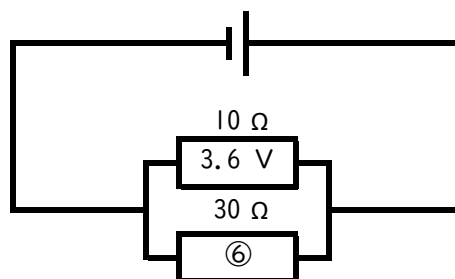


⑥ () mA

【5】 (40) Ω

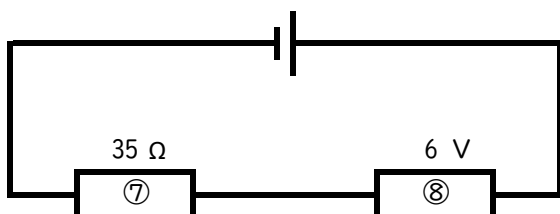

⑦ () V ⑧ () A

【6】 ⑨ () Ω

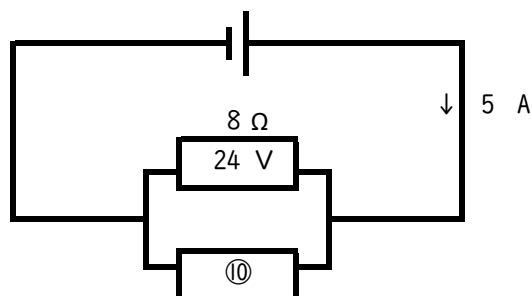


⑩ () Ω

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (3.6) V

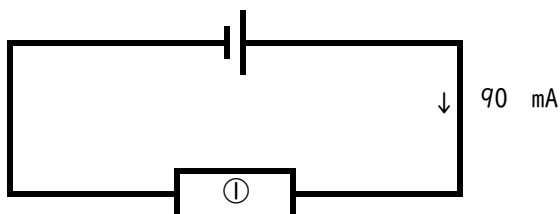


① () Ω

【2】 (0.5) A

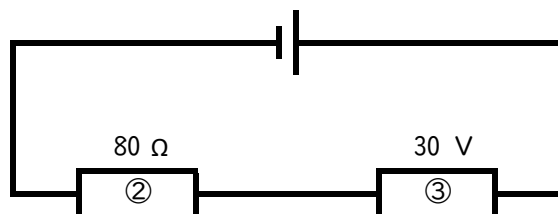


② () V ③ () Ω

【3】 (15) V

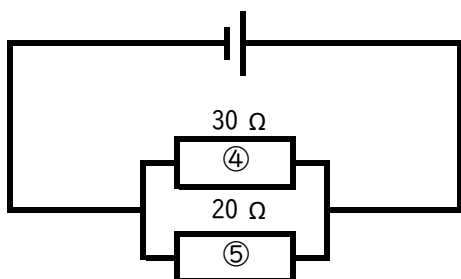


④ () A ⑤ () A

【4】 (2000) mA

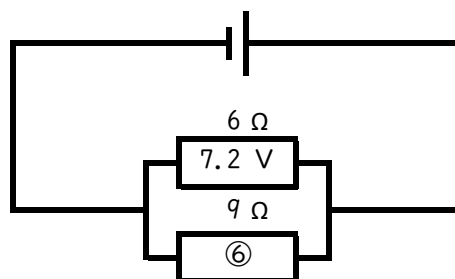


⑥ () mA

【5】 (65) Ω

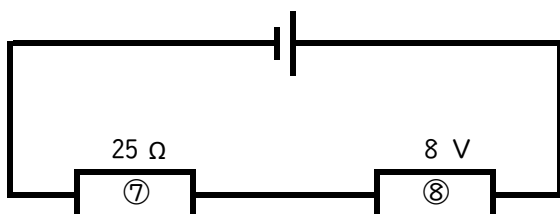

⑦ () V ⑧ () A

【6】 ⑨ () Ω

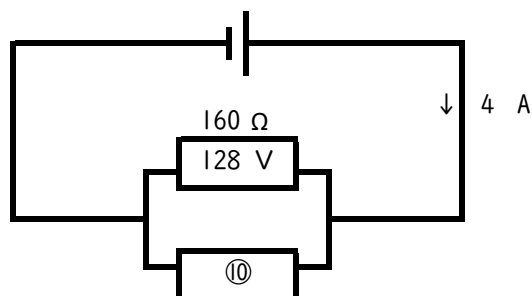


⑩ () Ω

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (6) V

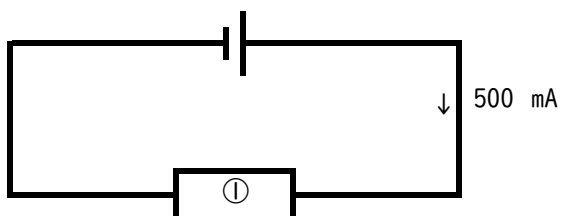


① () Ω

【2】 (1.2) A

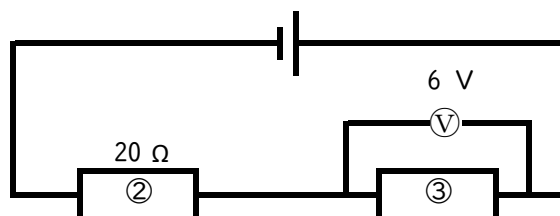


② () V ③ () Ω

【3】 ④ () A

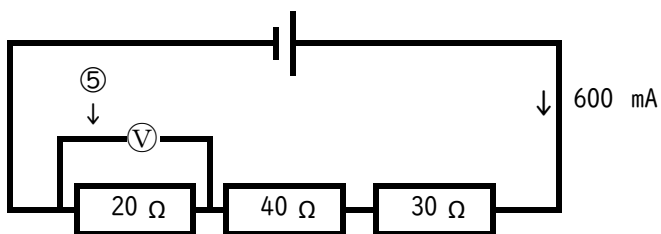


⑤ () V

【4】 (0.8) V

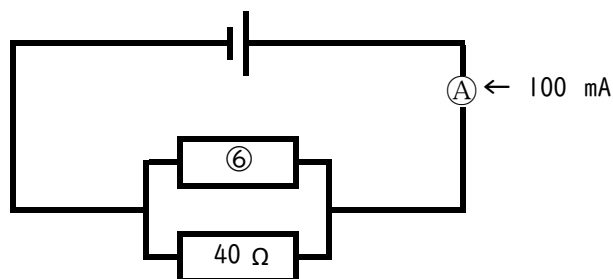


⑥ () Ω

【5】 ⑦ () Ω

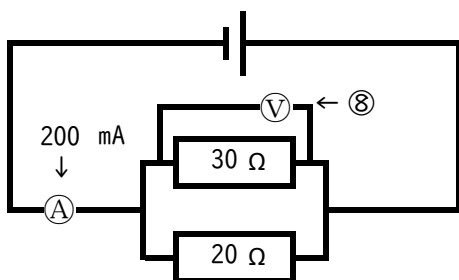

⑧ () V

【6】 (100) V

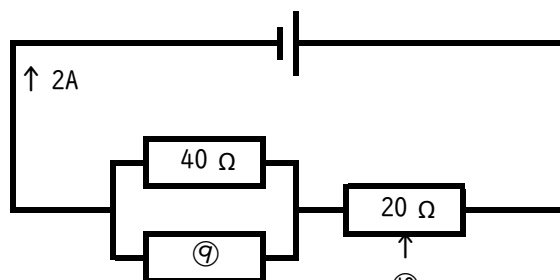


⑨ () Ω ⑩ () V

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (0.9) V

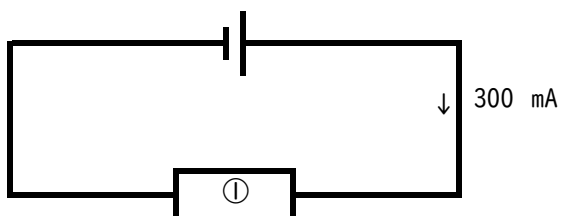


① () Ω

【2】 (3.6) A

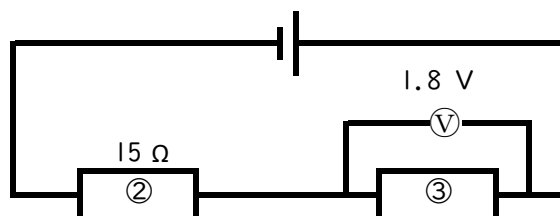


② () V ③ () Ω

【3】 ④ () A

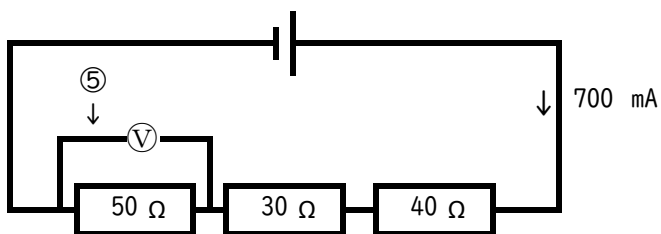


⑤ () V

【4】 (18) V

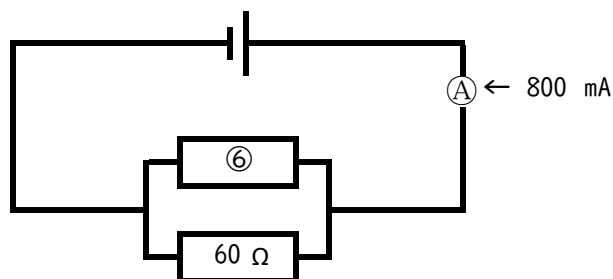


⑥ () Ω

【5】 ⑦ () Ω

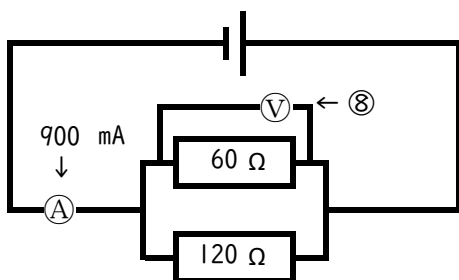

⑧ () V

【6】 (90) V

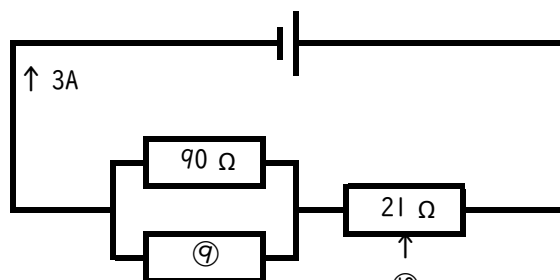


⑨ () Ω ⑩ () V

次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (5.5) V

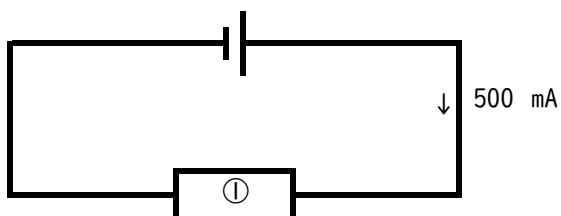


① () Ω

【2】 (4.8) A

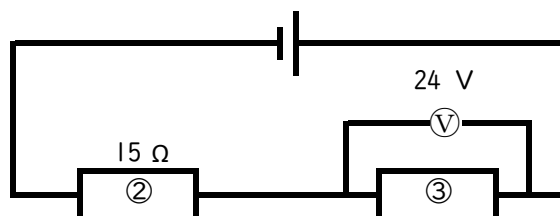


② () V ③ () Ω

【3】 ④ () A

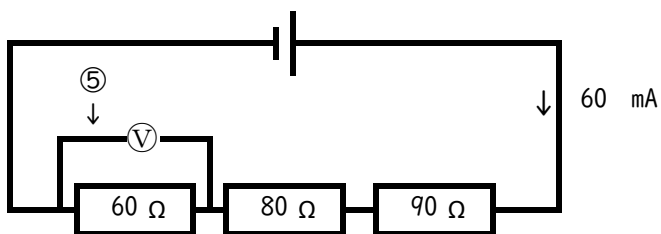


⑤ () V

【4】 (3.2) V

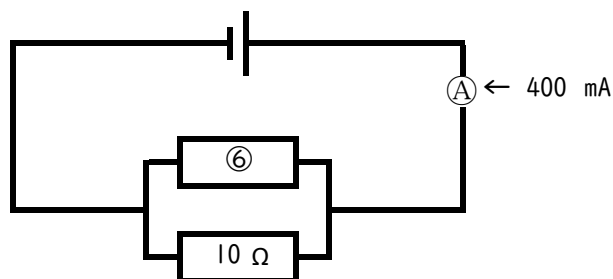


⑥ () Ω

【5】 ⑦ () Ω

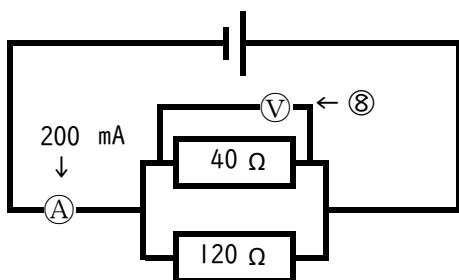

⑧ () V

【6】 (26) V

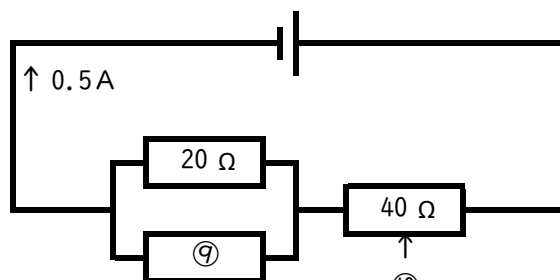

⑨ () Ω ⑩ () V