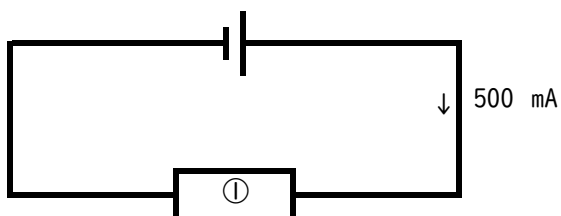


次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (6) V




① () Ω

【2】 (1.2) A

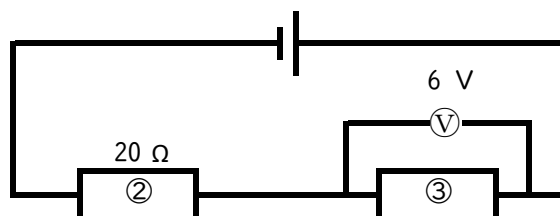


② () V ③ () Ω

【3】 ④ () A

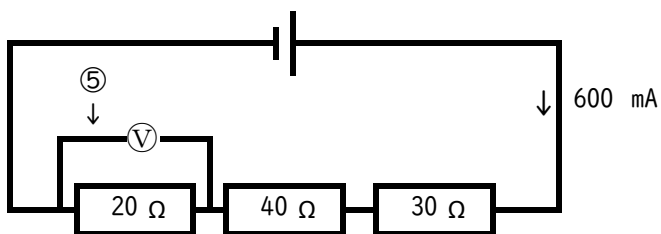


⑤ () V

【4】 (0.8) V

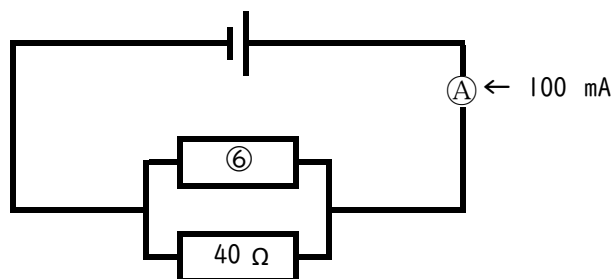


⑥ () Ω

【5】 ⑦ () Ω

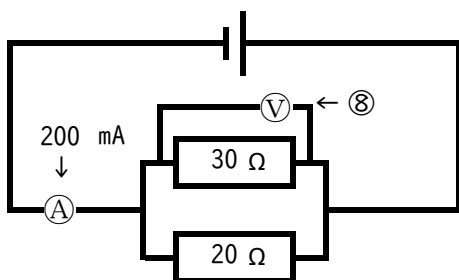

⑧ () V

【6】 (100) V

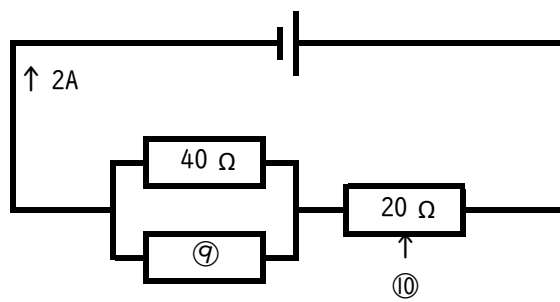

⑨ () Ω ⑩ () V