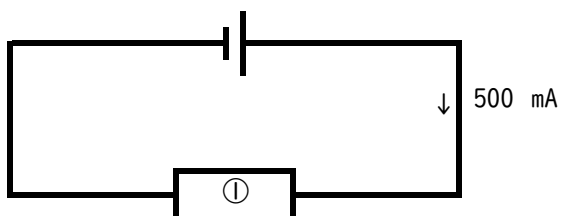


次の回路図の①～⑩にあてはまる電流・電圧・抵抗のいずれかを空欄に書き入れなさい。


図の□は抵抗器とし、緑の () は全体の電流・電圧・抵抗のいずれかを表している。

【1】 (5.5) V




① () Ω

【2】 (4.8) A

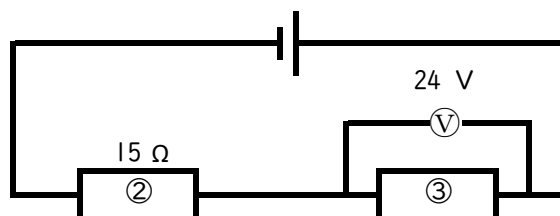


② () V ③ () Ω

【3】 ④ () A

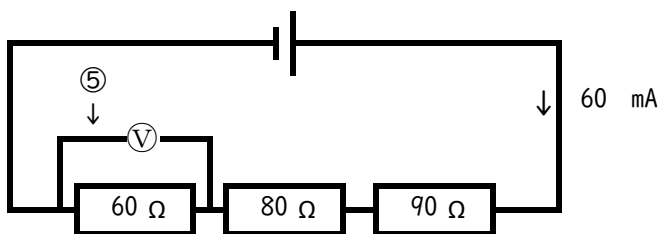


⑤ () V

【4】 (3.2) V

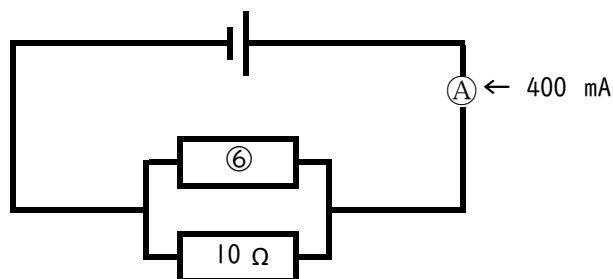


⑥ () Ω

【5】 ⑦ () Ω

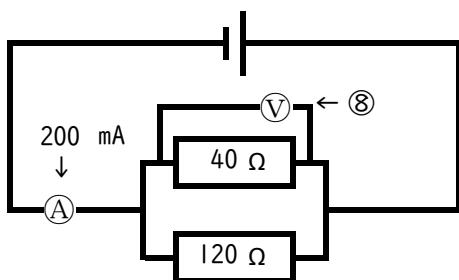

⑧ () V

【6】 (26) V

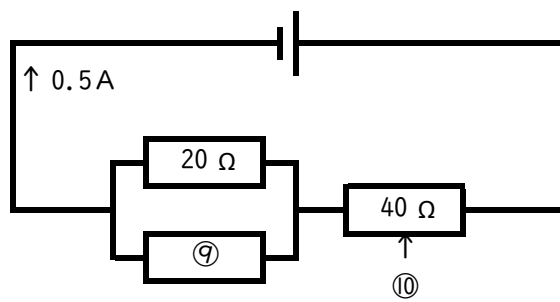

⑨ () Ω ⑩ () V