
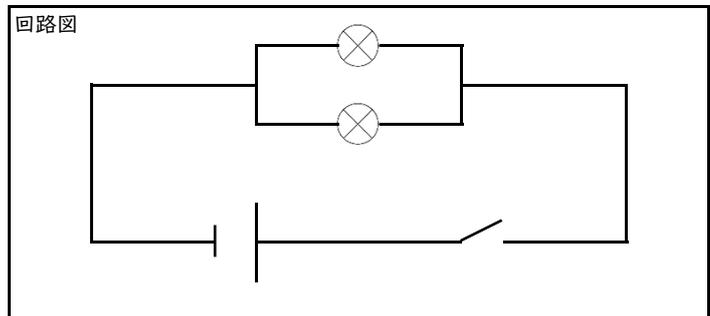
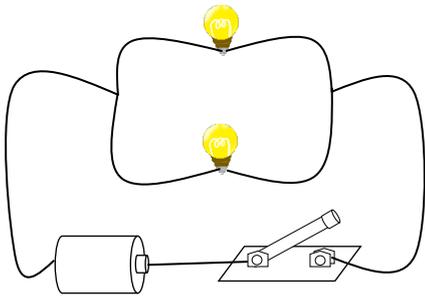
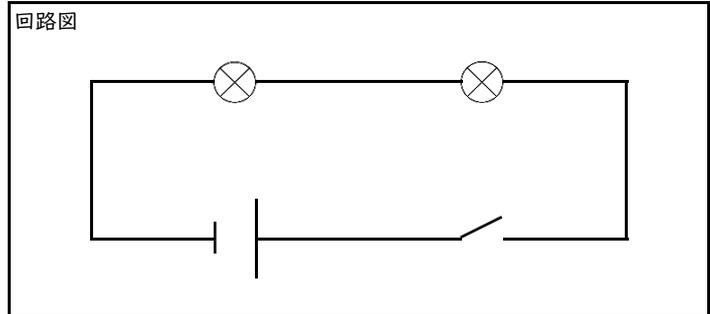


回路図

①



【1】 次の図を回路図で表すとどうなるか電気記号を用いてかきなさい。

10点×2

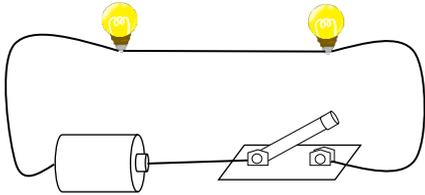

【2】 電球Aの電圧と全体の電流を測定したい。電圧計と電流計をどのようにつなげるか電気記号を用いて回路図をかきなさい。

10点×1

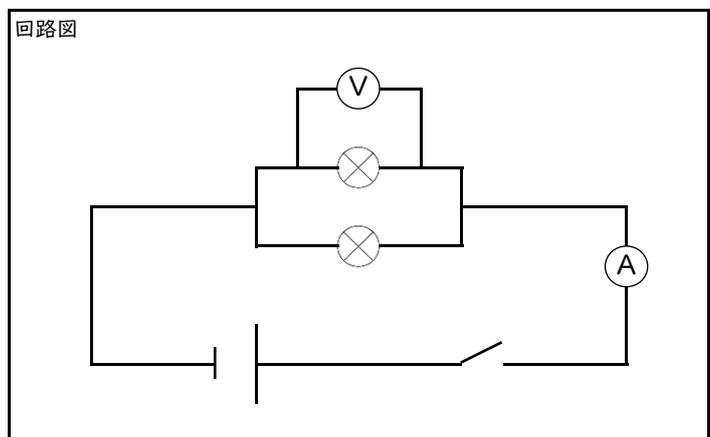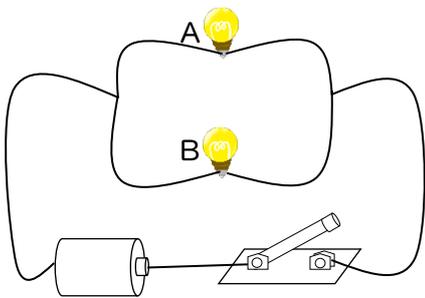

No. () 年 組 名前