


回路図

①


モノマナビ研究所

【1】 次の図を回路図で表すとどうなるか電気記号を用いてかきなさい。

10点×2

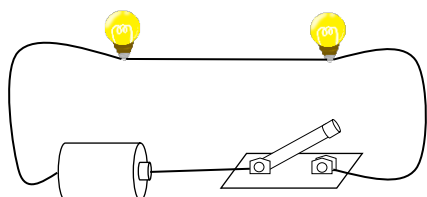


回路図

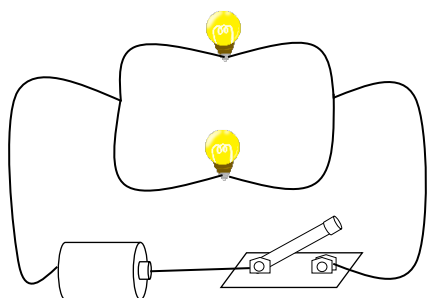

回路図

【2】 電球Aの電圧と全体の電流を測定したい。電圧計と電流計をどのようににつなげるか電気記号を用いて回路図をかきなさい。

10点×1

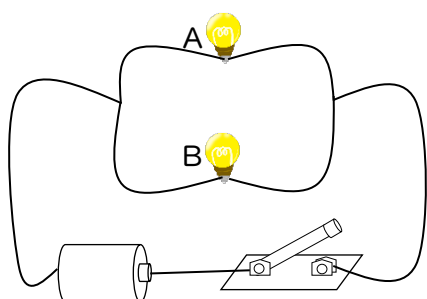

回路図



No. () 年 組 名前