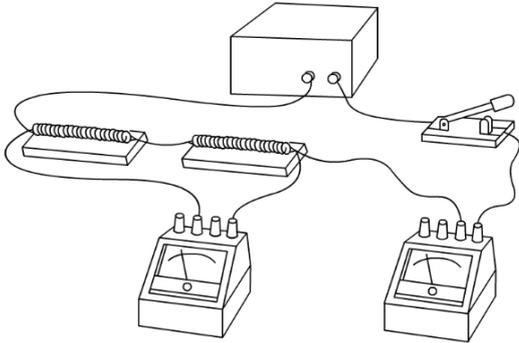


回路図


③

【1】 次の図を回路図で表すとどうなるか電気記号を用いてかきなさい。


10点×3



回路図

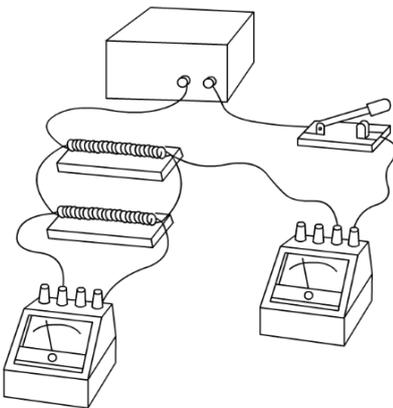

回路図

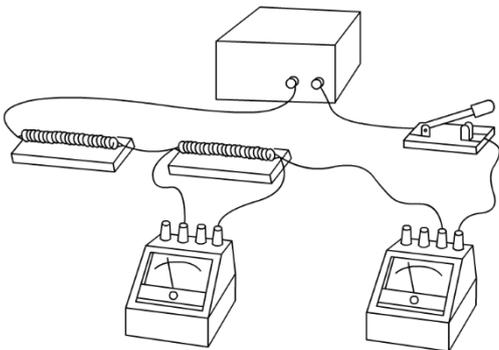

回路図

No. () 年 組 名前

